

Final project - Microprocessor

Integrantes:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • Eduardo Sebastián Castro Quispe | 201910111 |
| • Efraín Córdova Amaya | 201910129 |
-

Lab 7: Single - Cycle Processor


- Descripción de la tarea: Para este laboratorio, se nos pide conectar nuestro ALU del laboratorio 5 a un single-cycle processor. Luego, se debe crear un programa que testee el funcionamiento de este a través de una secuencia de instrucciones. Finalmente, se implementarán dos nuevas operaciones al microprocesador y se evaluarán con un segundo conjunto de instrucciones.

1 - Table 1 - Understanding instructions:

En los archivos del informe puede encontrar un .xlsx con la tabla en excel.

Cycle	Reset	PC (Hexadecimal)	Instr	Branch	Src A (Hexadecimal)	Src B (Hexadecimal)	Alu out (decimal)	Zero	PC Src (Hexadecimal)	Writedata	Memwrite	Read data
1	1	00	addi \$s2, \$0, 5 20020005	0	0	5	5	0	0	0	0	X
2	0	04	addi \$s3, \$0, 12 2003000C	0	0	c	c	0	0	0	0	X
3	0	08	addi \$s7, \$s3, -9 20067FFF7	0	c	-9	3	0	0	0	0	X
4	0	0C	or \$s4 \$s7 \$s2 00E22025	0	3	5	7	0	0	0	0	X
5	0	10	and \$s5, \$s3, \$s4 00642824	0	c	7	4	0	0	0	0	X
6	0	14	add \$s5, \$s5, \$s4 00A42820	0	4	7	11	0	0	0	0	X
7	0	18	beq \$s5, \$s7, 0x000A 10A7000A	0	b	3	0	0	18	0	0	X
8	0	1C	slt \$s4, \$s3, \$s4 0064202A	0	c	7	0	1	0	0	0	X
9	0	20	beq \$s4, \$0, 0x0001 10800001	4 -> (PC' = PC + 4 + 4)	0	0	1	0	20	0	0	X
10	0	28	slt \$s4, \$s7, \$s2 00E2202A	0	3	5	-1 (FFFFFFFF)	1	0	0	0	X
11	0	2C	add \$s7, \$s4, \$s5 00853820	0	-1	b	10	0	0	0	0	X
12	0	30	sub \$s7, \$s7, \$s2 00E23822	0	a	5	5	0	0	0	0	X
13	0	34	sw \$s7, 0x0044(\$s3) mem[68(0x44 on decimal) + 12 (\$s3 data)] = 5 (\$s7 data) AC670044	0	x	x	x	x	0	1	1	0
14	0	38	lw \$s3, 0x0050(\$0) \$s3 data = mem[80 (0x50 on decimal)] 8C020050	0	x	x	x	x	3C	x	x	1
15	0	3C	j 0x0000011 PC' = 44 [11*4 (word align)] 08000011	PC' = 44	x	x	x	x	x	x	x	X
16	0	44	sw \$s7, 0x0054(\$0) mem[84 (0x54 on decimal)] = 5 (\$s7 data) AC020054	0	x	x	x	x	x	1	1	0

2- Simulación del programa

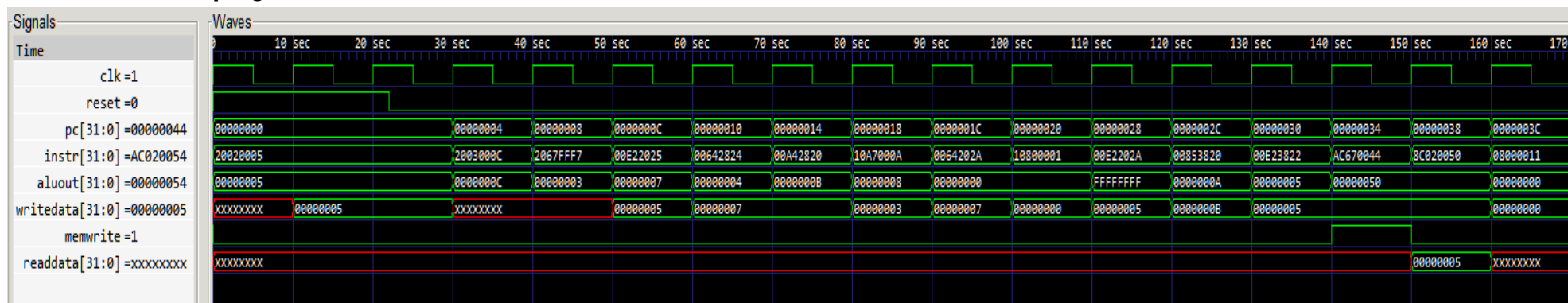

Una vez conectamos nuestro ALU al procesador e identificamos posibles errores de implementación, obtenemos las siguientes señales en nuestro programa. Rápidamente, y tal como lo notamos al realizar la tabla 1, obtenemos un primer “Simulation failed” por parte del sistema. Ello se debe al valor final de writedata, el cual no coincide con el valor esperado (7). ¿Cómo explicamos esto? Recordemos, por un momento, el funcionamiento de la operación slt de nuestro ALU:

```
module slt_(input [31:0] slt_a, slt_b,
    output [31:0] result_slt);
    wire [31:0] slt_comp;
    wire [31:0] result;
    adder_ slt(slt_a, ~slt_b, 1'b1, slt_comp);
    msbext #(1,32) extsl(slt_comp[31], result);
    assign result_slt = result;
endmodule
```

Si nos fijamos en las operaciones, vemos que el output es de 32 bits, como debe ser todo resultado del ALU. Sin embargo, ¿cómo representamos 1-lógico en 32 bits? Para este slt, realizamos un sign (msb) extend. Ello implica que el valor que obtendremos en caso de cumplirse la condición de $a < b$ es **32'hFFFFFFF** y no **32'h00000001**. Recordemos que en nuestro procesador el trigésimo primer bit de un resultado es considerado como el signo negativo y que, además, usamos la regla de complemento 2 para este tipo de valores. En otras palabras, para operaciones del ALU, slt es -1 cuando la condición se cumple y 0 cuando no. Por ello, el resultado del addi \$s7, \$s4, \$s5 es 10 (b-1) y no 12 (b+1). Esta política de implementación con el slt nos lleva a concluir que el valor que espera el programa se encuentra dos unidades por encima del real. Con el fin de mantener nuestro ALU como en anteriores labs, nos limitaremos a cambiar la condición que aprueba la funcionalidad del programa de `writedata == 7` a **`writedata == 5`**. En los siguientes apartados de esta parte del informe, tendremos que definir otra política de extensión de bits menores a 32, y, para ese casos, resultará más interesante que hacer cambiar un condicional.

Entonces, cambiamos el módulo de forma que el condicional se active cuando `writedata = 5`

```
if (dataadr == 84 & writedata == 5) begin
    $display("Simulation succeeded");
    $stop;
end
```

Finalmente, y luego de cambiar el condicional, obtenemos un "Simulation succeeded" por parte del terminal.

```
Simulation succeeded
** VVP Stop(0) **
** Flushing output streams.
** Current simulation time is 175 ticks.
>
```

Recordar que el módulo testbench final sería:

```

1  module testbench();
2      reg clk;
3      reg reset;
4
5      wire [31:0] writedata, dataadr;
6      wire        memwrite;
7
8      top dut(clk, reset, writedata, dataadr, memwrite);
9
10     initial begin
11         reset <= 1; #22; reset <= 0;
12     end
13
14     always begin
15         clk <= 1; #5; clk <= 0; #5;
16     end
17
18     //In case of memfile
19     always @ (negedge clk)
20     begin
21         if (memwrite) begin
22             if (dataadr === 84 & writedata === 5) begin
23                 $display("Simulation succeeded");
24                 $stop;
25             end else if (dataadr !== 80) begin
26                 $display("Simulation failed");
27                 $stop;
28             end
29         end
30     end
31
32     initial begin
33         $dumpfile("mips.vcd");
34         $dumpvars;
35     end
36 endmodule

```

3 & 4 - Nuevas instrucciones:

ORI: Para esta instrucción, debemos implementar una lógica que nos permita realizar la operación lógica OR utilizando el aluop, de forma que podamos definirla en el main_decoder.v. Por otra parte, necesitamos implementar un zero-extend de 16 a 32 bits para el inmediate que contiene instr[15:0]. Para el slt aún era debatible si aplicar un extend del msb era o no una política acertada, pero para esta implementación es necesario agregar un zero-extend. Adicionalmente, debemos cambiar la lógica del alusrc, ya que ahora será un selector de 2 bits, no de únicamente 1 bit, y cambiar srcbmux para que sea un mux3, no un mux2. Lo siguiente es implementar la lógica que seleccionará al zero-extend de instr[15:0] cuando alusrc coincida con el patrón que se decodifica cuando la operación es un ORI. Esto implica cambiar muy ligeramente la lógica del controller.

```
module aludec(input      [5:0]  funct,
              input      [1:0]  aluop,
              output reg [2:0]  alucontrol);

always@(*)
  case(aluop)
    2'b00: alucontrol <= 3'b010; // add
    2'b01: alucontrol <= 3'b110; // sub
    2'b11: alucontrol <= 3'b001; // or (Our implementation)
    default: case(funct)
      6'b100000: alucontrol <= 3'b010; // add
      6'b100010: alucontrol <= 3'b110; // sub
      6'b100100: alucontrol <= 3'b000; // and
      6'b100101: alucontrol <= 3'b001; // or
      6'b101010: alucontrol <= 3'b111; // slt
      default: alucontrol <= 3'bxxx; // ???
    endcase
  endcase
endmodule

//Maindec signals
always @ (*)
  case(op)
    6'b000000: controls <= 11'b11000000010; //Rtyp
    6'b100011: controls <= 11'b10010001000; //LW
    6'b101011: controls <= 11'b00010010000; //SW
    6'b000100: controls <= 11'b00001000001; //BEQ
    6'b000101: controls <= 11'b00001100001; //BNE
    6'b001000: controls <= 11'b10010000000; //ADDI
    6'b000010: controls <= 11'b00000000100; //J
    6'b001101: controls <= 11'b10110000011; //ORI (Our implementation)
    default: controls <= 11'bxxxxxxxxxxx; //???
  endcase
endmodule
```

Se implementan estos dos módulos:

```

module zeroext (input [15:0] a,
                output [31:0] y);
    assign y = {16'b0, a};
endmodule

module mux3 # (parameter WIDTH = 8)
    (input [WIDTH-1:0] d0, d1, d2,
     input [1:0] s,
     output [WIDTH-1:0] y);
    assign y = s[1]? d2 : s[0]? d1: d0;
endmodule

```

Luego, adaptamos e implementamos los bloques en structural que los vayan a utilizar.


```

signext      se(instr[15:0], signimm);
zeroext      ze(instr[15:0], zeroimn);

// ALU logic
mux3 #(32)    srcbmux(writedata, signimm, zeroimn, alusrc, srcb);

```

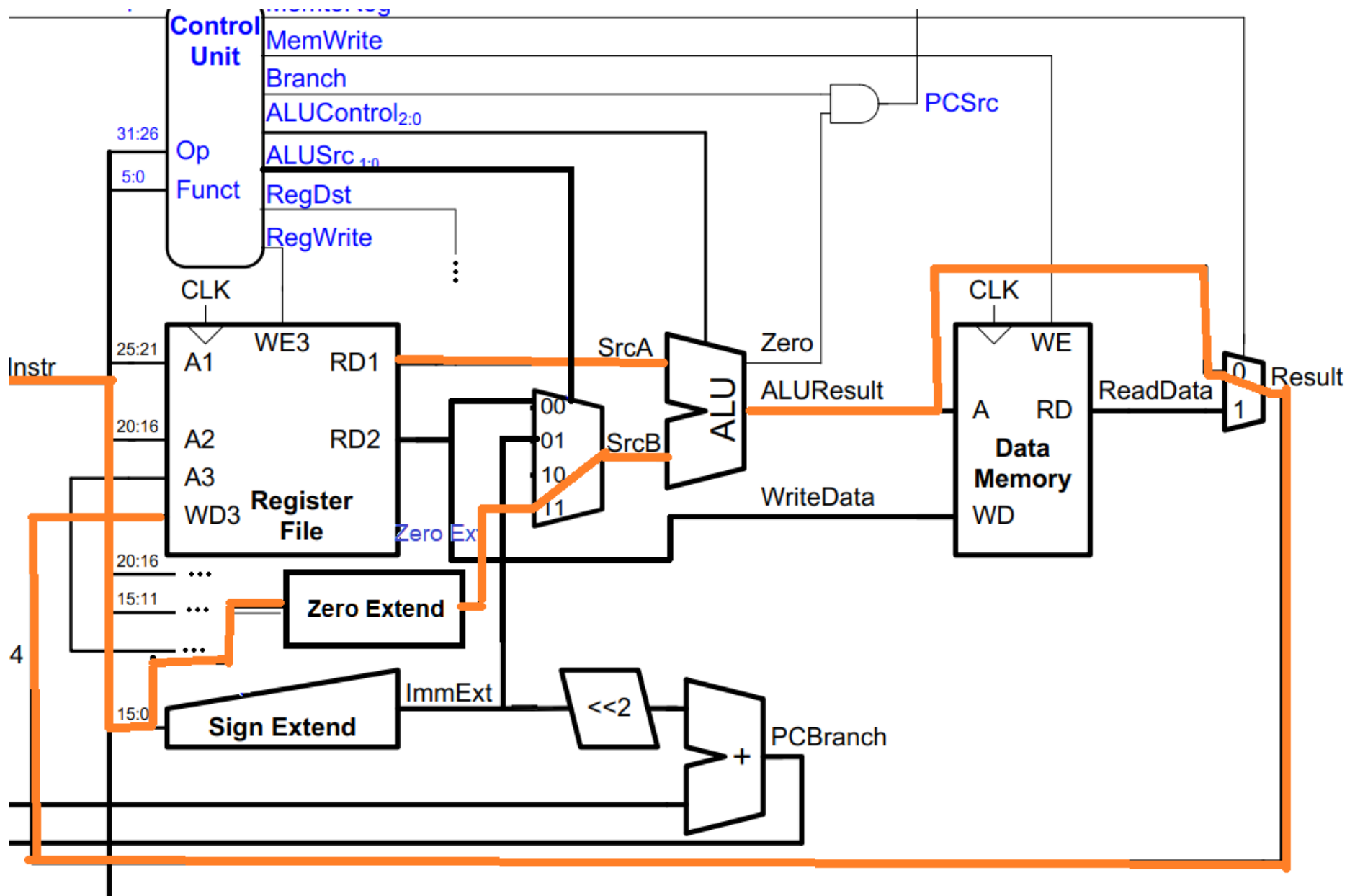El datapath para esta instrucción, sin contar la lógica del próximo pc, que sigue exactamente igual, es:




BNE: La lógica de implementación es similar a la realizada en ORI. Primero, debemos adaptar el branch para que sea un selector de dos bits y no únicamente de uno (esto nos permite elegir un resultado de entre 4 opciones como máximo), de forma analógica a alusrc en el ejercicio anterior. Luego, debemos hacer que durante la operación BNE el aluout sea de 01, para restar los operandos, al igual que en BEQ. A su vez, debemos implementar el branch de forma que su valor sea 11 para que la condición de comparación sea la de desigualdad. A diferencia de algunas señales, branch es un cable interno del módulo controller y es allí donde debemos limitar sus acciones e implementar los cambios referente a este. Anteriormente, teníamos que el pcsrc era equivalente a branch & zero. Esto no puede seguir siendo así, ya que branch tiene más posibles valores que sólo 0-lógico y 1-lógico. La idea es usar los bits de branch como selectores y al literal zero y su complemento como operandos variables según esta señal. De esa forma, tendríamos implementada esta operación.

```
assign pcsrc = branch[0]? (branch[1] & ~zero) : (branch[1] & zero);
```


```
//Maindec signals
always @ (*)
  case(op)
    branch [1:0]
    6'b000000: controls <= 11'b1100000010; //Rtyp
    6'b100011: controls <= 11'b1000001000; //LW
    6'b101011: controls <= 11'b0000000000; //SW
    6'b000100: controls <= 11'b0000100001; //BEQ
    6'b000101: controls <= 11'b0000110001; //BNE
    6'b001000: controls <= 11'b1000000000; //ADDI
    6'b000010: controls <= 11'b0000000100; //J
    6'b001101: controls <= 11'b1010000011; //ORI (Our implementation)
    default: controls <= 11'bxxxxxxxxxx; //???
  endcase
```

Para concluir con BNE, se tiene el datapath de la instrucción:

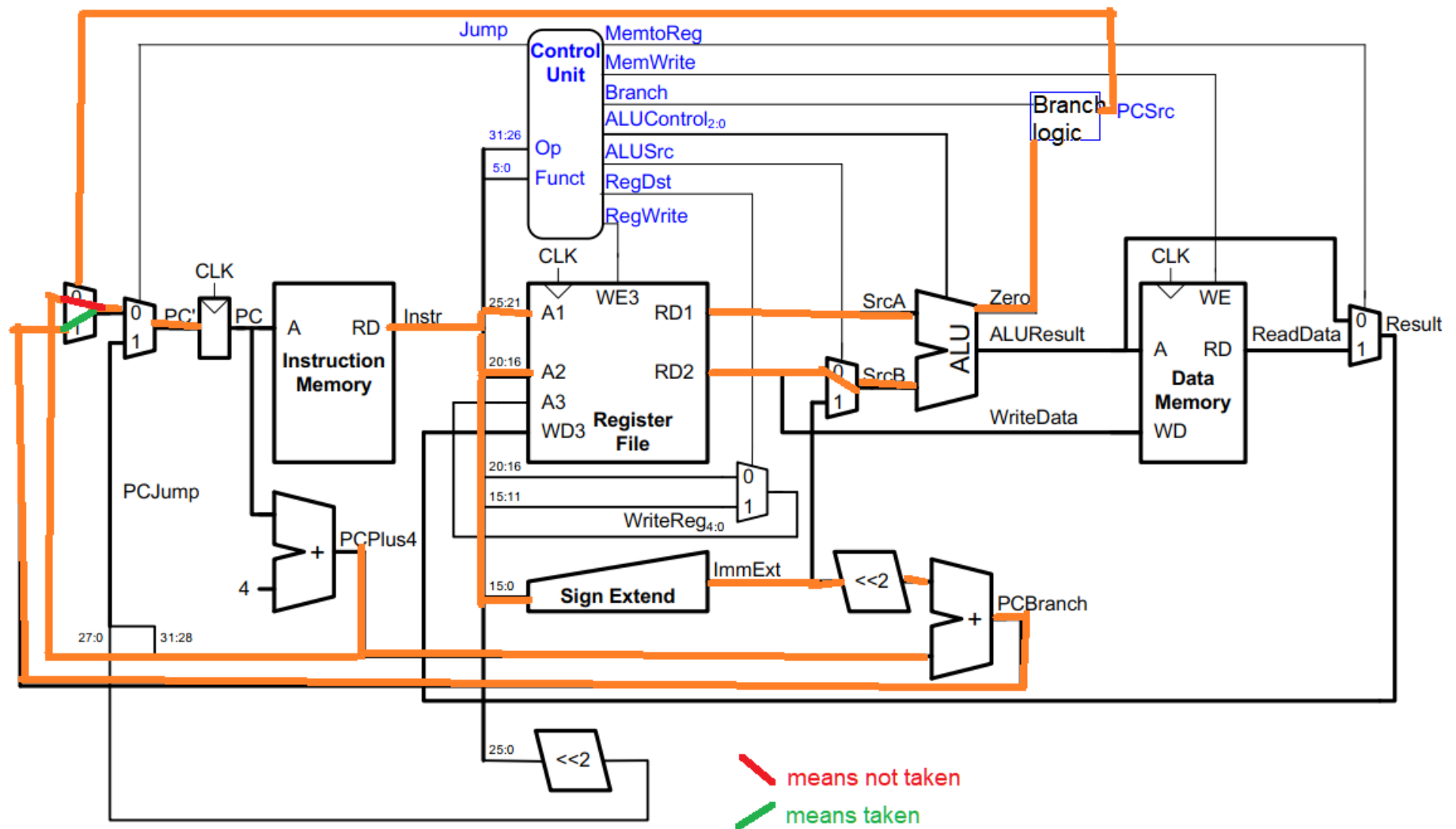(Nota: Este datapath cumple para branch taken y not taken, ya que ello depende del valor de pcsrc)



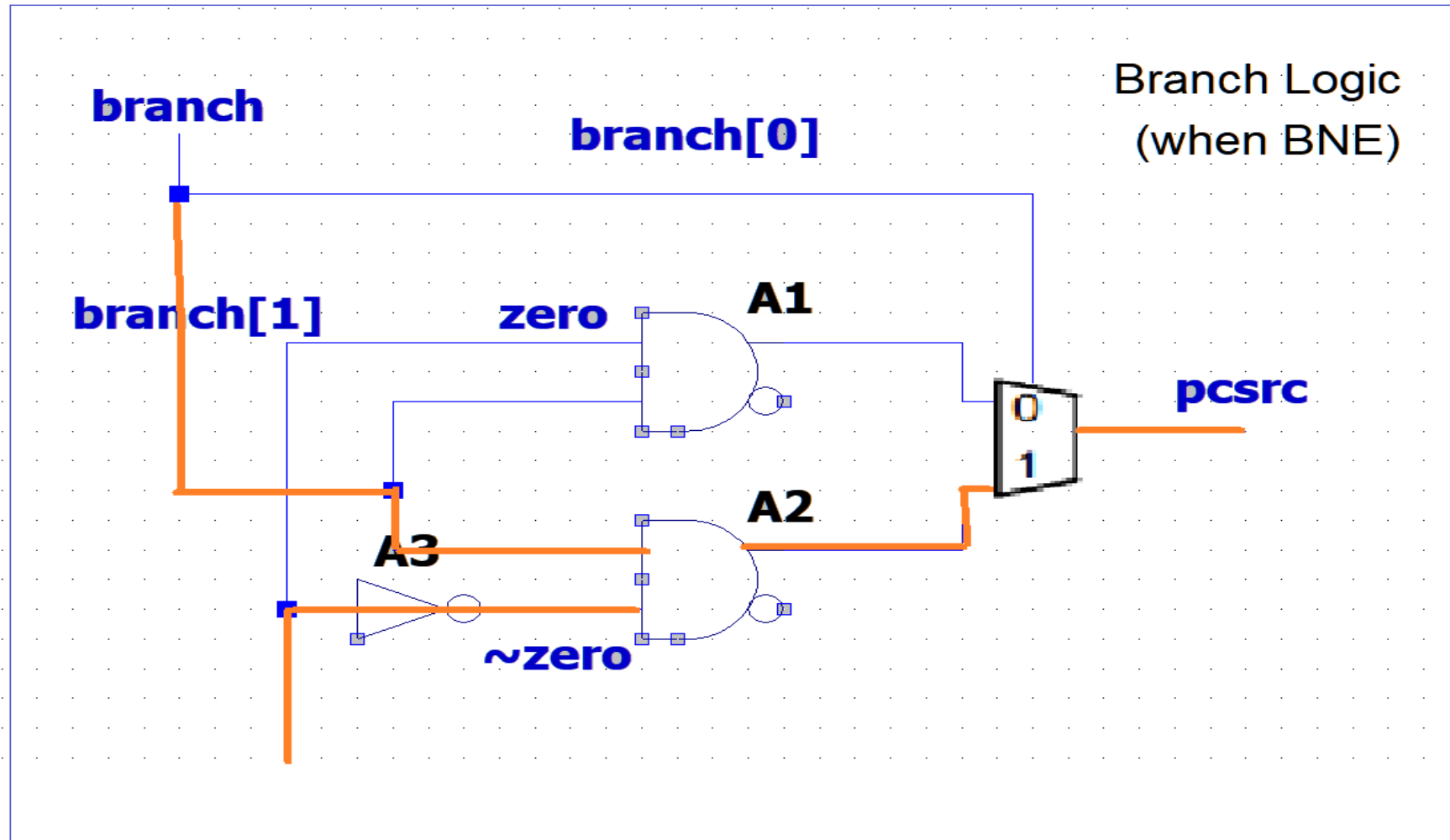El circuito combinacional branch logic sería:



Con nuestras instrucciones ya implementadas se nos pide completar las siguientes tablas:

ALUOp 1:0	Meaning
00	Add
01	Subtract
10	Look at funct field
11	Or

Instruction	Op 5:0	RegWrite	RegDst	AluSrc 1:0	Branch 1:0	MemWrite	MemtoReg	ALUOp 1:0	Jump
R-type	000000	1	1	00	00	0	0	10	0
lw	100011	1	0	10	00	0	1	00	0
sw	101011	0	X	10	00	1	X	00	0
beq	000100	0	X	00	01	0	X	01	0
addi	001000	1	0	10	00	0	0	00	0
j	000010	0	X	X	XX	0	X	XX	1
ori	001101	1	0	11	11	0	0	11	0
bne	000101	0	X	00	00	0	X	01	0

Y con ello, finalmente, podemos pasar al testeo de las instrucciones añadidas.


5 - Transcribir las instrucciones a hexadecimal:

#Assembly Code

main:	ori	\$t0, \$0, 0x8000	34088000
	addi	\$t1, \$0, -32768	20098001
	ori	\$t2, \$t0, 0x8001	350A8001
	beq	\$t0, \$t1, there	11090005
	slt	\$t3, \$t1, \$t0	0128582A
	bne	\$t3, \$0, here	15600001
	j	there	08000009
here:	sub	\$t2, \$t2, \$t0	01485022
	ori	\$t0, \$t0, 0xFF	350800FF
there:	add	\$t3, \$t3, \$t2	016A5820
	sub	\$t0, \$t2, \$t0	01484022
	sw	\$t0, 82(\$t3)	AD680052

(Nota: La segunda instrucción, addi \$t1, \$0, -32768; asume que $-32768 = 15'h8001$, ya que $-32768 = -2^{15}$)

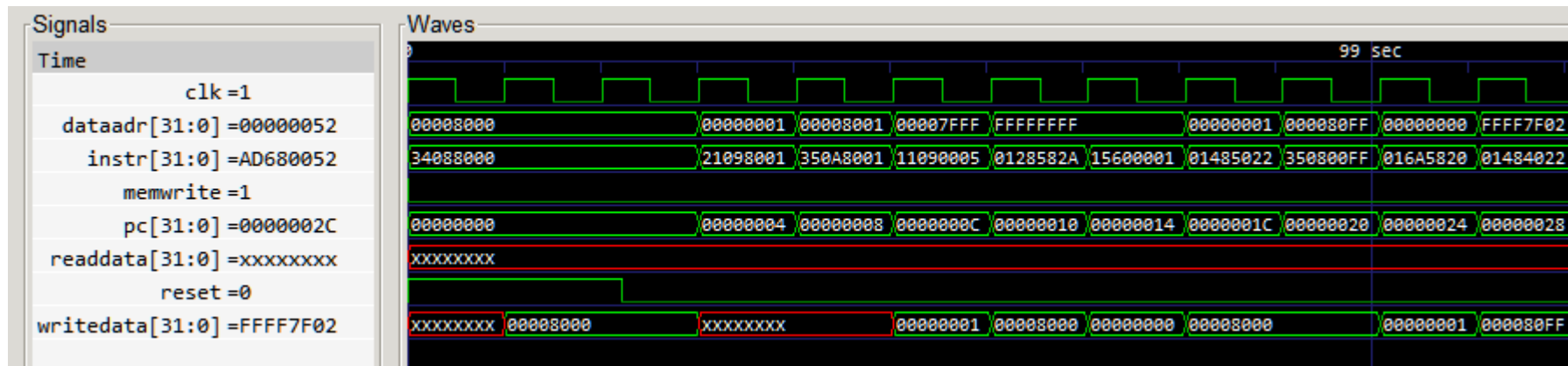6 - Simulación de las nuevas instrucciones:



Adicionalmente, se ha modificado el testbench para que arroje "Simulation succeeded" si el valor final es 15'hFFFF7F02.

Finalmente, se tiene el módulo testbench editado para estas nuevas instrucciones. Con esto último, hemos terminado la parte de Single-Cycle del informe.

```

module testbench();
    reg clk;
    reg reset;

    wire [31:0] writedata, dataadr;
    wire        memwrite;

    top dut(clk, reset, writedata, dataadr, memwrite);

    initial begin
        reset <= 1; #22; reset <= 0;
    end

    always begin
        clk <= 1; #5; clk <= 0; #5;
    end

    //In case of test2
    always @ (negedge clk)
    begin
        if (memwrite) begin
            if (dataadr === 32'h52 & writedata === 32'hFFFF7F02) begin
                $display("Simulation succeeded");
                $stop;
            end else begin
                $display("Simulation failed");
                $stop;
            end
        end
    end

    initial begin
        $dumpfile("test2.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule

```


Lab 8: Multicycle Processor - Part 1: Controller

- Descripción de la tarea: En esta parte del MCP, se pide terminar el módulo controller. Ello contempla diseñar casi completamente la FSM del procesador, así como las señales que se activarán según que tipo de instrucción este siendo decodificada. Para concluir, se debe desarrollar un programa de test y comprobar el correcto funcionamiento del módulo y sus bloques subordinados.

1 - Main Decoder Output Table:

State Machine	PCWrite	MemWrite	IRWrite	RegWrite	ALUSrcA	Branch	lorD	MemtoReg	RegDst	ALUSrcB [1:0]	PCSrc [1:0]	ALUop [1:0]	FSM Control Word
0 (Fetch)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	01	00	00	0x5010
1 (Decode)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	00	00	0x0030
2 (MemAdr)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	00	00	0x0420
3 (MemRd)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	00	00	00	0x0100
4 (MemWB)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	00	00	00	0x0880
5 (MemWr)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	00	00	00	0x2100
6 (RtypeEx)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	00	00	10	0x0402
7 (RtypeWB)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	00	00	00	0x0840
8 (BeqEx)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	00	00	01	0x0605
9 (AddiEx)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	00	00	0x0420
10 (AddiWB)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	00	00	00	0x1000
11 (JEx)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	00	10	00	0x4008

(Nota: Control Word representa únicamente al output del main_decoder, no al de controller)

2 - Módulos MCP:

Módulo Aludec: Este módulo sigue siendo el mismo que en el laboratorio anterior (Single-cycle). No cuenta con las instrucciones ORI ni BNE.


```
module aludec(input [5:0] funct,
              input [1:0] aluop,
              output reg [2:0] alucontrol);

always@(*)
begin
    case(aluop)
        2'b00: alucontrol <= 3'b010; // add
        2'b01: alucontrol <= 3'b110; // sub
        default: case(funct)
            6'b100000: alucontrol <= 3'b010; // add
            6'b100010: alucontrol <= 3'b110; // sub
            6'b100100: alucontrol <= 3'b000; // and
            6'b100101: alucontrol <= 3'b001; // or
            6'b101010: alucontrol <= 3'b111; // slt
            default: alucontrol <= 3'bxxx; // ???
        endcase
    endcase
end
endmodule
```

Módulo maindec: Este módulo es el que contiene la FSM del procesador. Dados los parámetros de cada fase, el state register y la decodificación de los dos primeros estados, S0 (Fetch) y S1 (Decode), se pide implementar los otros 9 estados así como el output logic de la máquina de Moore.

Nos limitaremos únicamente a mostrar partes del código que hemos tenido que diseñar por nuestra cuenta. En ese sentido, se tiene el next state logic que hemos implementado para las instrucciones faltantes:

```
// next state logic
always @ (*)
case(state)
  FETCH: nextstate <= DECODE;
  DECODE: case(op)
    LW: nextstate <= MEMADR;
    SW: nextstate <= MEMADR;
    RTYPE: nextstate <= RTYPEEX;
    BEQ: nextstate <= BEQEX;
    ADDI: nextstate <= ADDIEX;
    J: nextstate <= JEX;
    default: nextstate <= 4'bx; // should never happen
  endcase
  MEMADR: case(op)
    LW: nextstate <= MEMRD;
    SW: nextstate <= MEMWR;
    default: nextstate <= 4'bx; // should never happen
  endcase
  MEMRD: nextstate <= MEMWB;
  MEMWB: nextstate <= FETCH;
  MEMWR: nextstate <= FETCH;
  RTYPEEX: nextstate <= RTYPEWB;
  RTYPEWB: nextstate <= FETCH;
  BEQEX: nextstate <= FETCH;
  ADDIEX: nextstate <= ADDIWB;
  ADDIWB: nextstate <= FETCH;
  JEX: nextstate <= FETCH;
  default: nextstate <= 4'bx; // should never happen
endcase
```

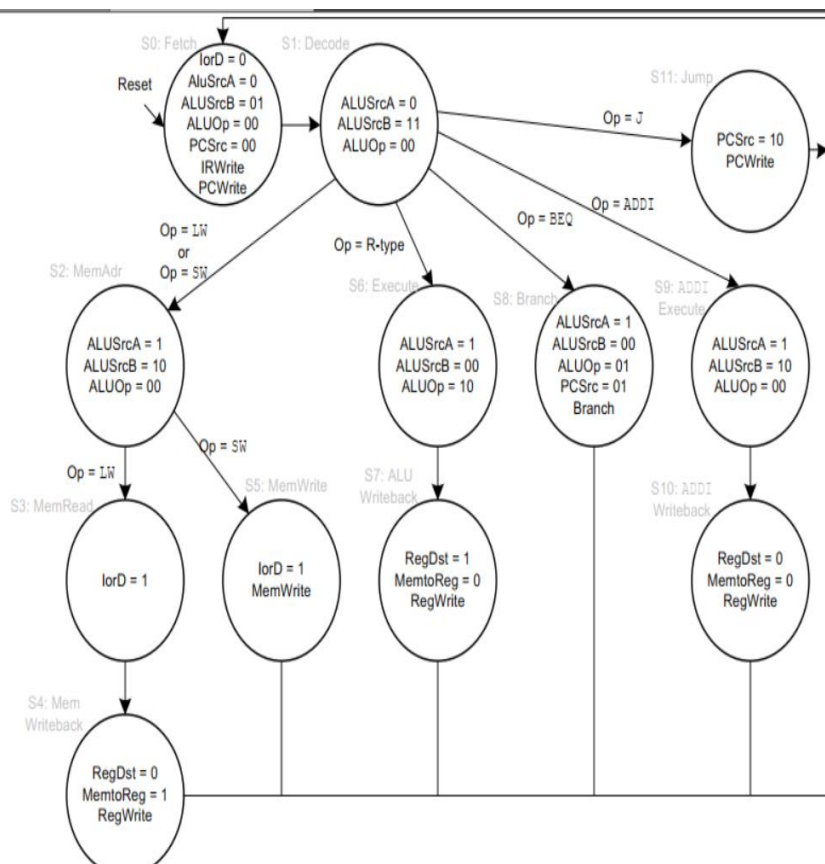


Luego, se tiene el output logic, que vendrían a ser las 15 señales respectivas a los estados que identificamos en la tabla 1:

```
// output logic
always @ (*) begin
  case(state)
    FETCH: controls <= 15'h5010;
    DECODE: controls <= 15'h0030;
    MEMADR: controls <= 15'h0420;
    MEMRD: controls <= 15'h0100;
    MEMWB: controls <= 15'h0880;
    MEMWR: controls <= 15'h2100;
    RTYPEEX: controls <= 15'h0402;
    RTYPEWB: controls <= 15'h0840;
    BEQEX: controls <= 15'h0605;
    ADDIEX: controls <= 15'h0420;
    ADDIWB: controls <= 15'h1000;
    JEX: controls <= 15'h4008;
    default: controls <= 15'hxxxx; // should never happen
  endcase
  pcwrite <= controls[14];
  memwrite <= controls[13];
  irwrite <= controls[12];
  regwrite <= controls[11];
  alusrca <= controls[10];
  branch <= controls[9];
  iord <= controls[8];
  memtoreg <= controls[7];
  regdst <= controls[6];
  alusrcb <= controls[5:4];
  pcsrc <= controls[3:2];
  aluop <= controls[1:0];
end
```

Módulo controller: Este módulo no es muy diferente a la versión final. Salvo los ajustes al pasarlo de SystemVerilog a Verilog, nuestra única modificación es implementar la lógica de pcen de acuerdo a la Figura 1

```
module controller(input      clk, reset,
... .. input  [5:0] op, funct,
... .. input      zero,
... .. output     pcen, memwrite, irwrite, regwrite,
... .. output     alusrca, iord, memtoreg, regdst,
... .. output [1:0] alusrcb, pcsrc,
... .. output [2:0] alucontrol);
...
wire [1:0] aluop;
wire      branch, pcwrite;
...
// Main Decoder and ALU Decoder subunits.
maindec md(clk, reset, op,
... .. pcwrite, memwrite, irwrite, regwrite,
... .. alusrca, branch, iord, memtoreg, regdst,
... .. alusrcb, pcsrc, aluop);
aludec ad(funct, aluop, alucontrol);

assign pcen = (branch & zero) | pcwrite;
endmodule
```

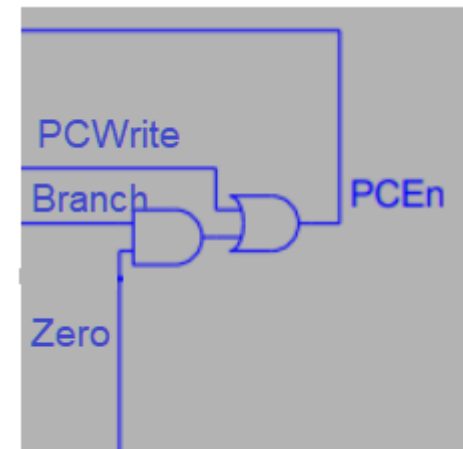

Aunque el código implementado es autoexplicativo, hemos optado por hacer explícito lo que hemos diseñado. Para ello, se han elaborado tablas que resumen lo solicitado. Ha terminado siendo muy útil contar con ellas en el momento de insertar el código.

Table 2: State encoding of the Main decoder FSM

State	Encoding S _{3:0}
S0: Fetch	0000
S1: Decode	0001
S2: MemAdr	0010
S3: MemRead	0011
S4: Mem Writeback	0100
S5: MemWrite	0101
S6: Execute	0110
S7: ALU Writeback	0111
S8: Branch	1000
S9: ADDI Execute	1001
S10: ADDI Writeback	1010
S11: Jump	1011

Table 3: State transition with binary encoding

Current state S	Inputs Op _{S:0}	Next state S'
S0: 0000	XXXXXX	S1: 0001
S1: 0001	10x011	S2: 0010
S1: 0001	000000	S6: 0110
S1: 0001	000100	S8: 1000
S1: 0001	001000	S9: 1001
S1: 0001	000010	S11: 1011
S2: 0010	100011	S3: 0011
S2: 0010	101011	S5: 0101
S3:0011	XXXXXX	S4: 0100
S4: 0100	XXXXXX	S0: 0000
S5: 0101	XXXXXX	S0: 0000
S6: 0110	XXXXXX	S7: 0111
S7: 0111	XXXXXX	S0: 0000
S8:1000	000100	S0: 0000
S9:1001	001000	S10: 1010
S10: 1010	XXXXXX	S0: 0000
S11: 1011	000010	S0: 0000

3 - Controllertest_xx testbench:

En esta ocasión, explicaremos más detenidamente el testbench, puesto que es de las pocas veces durante el proyecto que lo hemos implementado prácticamente desde cero y usando testvectors.

Lo primero viene a ser la inicialización del device under test, del clock y de nuestro reset.

```
module controller_tb;
    reg      clk, reset;
    reg [5:0] op, funct;
    reg      zero;
    wire      pcen, memwrite, irwrite, regwrite;
    wire      alusrca, iord, memtoreg, regdst;
    wire [1:0] alusrcb, pcsrc;
    wire [2:0] alucontrol;
    reg [14:0] result, result_expected;
    reg [14:0] vectornum, errors;
    reg [38:0] testvector[26:0];

    controller dut(clk, reset,
        op, funct,
        zero, pcen,
        memwrite, irwrite, regwrite,
        alusrca, iord, memtoreg, regdst,
        alusrcb, pcsrc,
        alucontrol);

    always begin
        clk = 1; #10; clk = 0; #10; reset = 0;
    end
end
```

Después, excitamos la matriz testvector usando instrucciones generadas por nosotros. Esto lo hacemos a través de controller.tv, que contiene un total de 7 instrucciones que deberán ser cumplidas luego de 25 ciclos de reloj (reset incluido). Adicionalmente,

creamos una variable que contabilizará los errores de simulación. Finalmente, decodificamos la instrucción asignándoles a nuestras variables el valor que les corresponda.

```
initial begin↵
    ··$readmemh("controller.tv", testvector);↵
    ··//Vectornum is setted with -1 just to match with the correct clock cycle (after reset)↵
    ··vectornum = -1; errors = 0;↵
    ··reset = 1;↵
end↵

always @(posedge clk) begin↵
    ······op = testvector[vectornum][33:28];↵
    ······funct = testvector[vectornum][25:20];↵
    ······zero = testvector[vectornum][16];↵
    ······result_expected = testvector[vectornum][14:0];↵
end↵
```

Las instrucciones que contiene nuestro .tv, con el cual probamos nuestra implementación, son:

```
00_00_0_0000 //R-Type and reset  
04_20_0_0062 //Still R-Type, but the op field matches with BEQ.  
. . . . .//This will avoid us to execute the same instruction twice  
04_20_0_0402  
04_20_0_0882  
04_20_0_5022  
04_20_0_0062 //BEQ (Not Taken), stalling due reset  
. . . . .  
04_20_0_040E  
04_20_1_5022  
04_20_1_0062 //BEQ (Taken)  
. . . . .  
04_20_1_440E  
08_20_0_5022  
08_20_0_0062 //ADDI  
08_20_0_0442  
08_20_0_1002  
02_20_0_5022 //J  
02_20_0_0062  
02_20_0_4012  
2B_20_0_5022 //SW  
2B_20_0_0062  
2B_20_0_0442  
2B_20_0_2202  
23_20_0_5022 //LW  
. . . . .  
23_20_0_0062  
23_20_0_0442  
23_20_0_0202  
23_20_0_0902
```


(Nota: Para evitar posibles errores de lectura, el .tv original no contiene ningún comentario. Insertamos el op de BEQ durante el reset para no perder esa instrucción en memoria)

Por último, comprobamos que el resultado sea el esperado. En caso de no serlo, nuestro contador errors irá aumentando. Imprimimos en la terminal la información necesaria para cada caso, generamos el .vcd respectivo y estamos listos para simular el programa.

```
always @(negedge clk) begin
    result <= {pcen, memwrite, irwrite, regwrite, alusrca, iord, memtoreg, regdst, alusrca, pcsrc, alucontrol};
    if(vectornum) begin
        if (result !== result_expected) begin
            $display("\nErrors in vector %d", vectornum);
            $display(" Inputs: op = %b, funct = %b, zero = %b", op, funct, zero);
            $display(" Outputs: result = %h (%h expected)", result, result_expected);
            errors = errors + 1;
        end
    end
    vectornum = vectornum + 1;
    if (vectornum === 25) begin
        $display("%d tests (7 instructions) completed with %d error(s)",vectornum, errors);
        $finish;
    end
end

initial begin
    $dumpfile("controllertest.vcd");
    $dumpvars;
end
```

4 - Simulación del programa:

 

Podemos notar que la transición de estados es la esperada, así como la control word anexa a estos. La terminal también nos informa que no ha ocurrido ningún error en la simulación, lo que da cierre a la primera parte de la implementación del MIPS Multicycle.

```
VCD info: dumpfile controllertest.vcd opened for output.  
25 tests (7 instructions) completed with 0 error(s)
```

Lab 9: Multicycle Processor - Part 2: Datapath

- Descripción de la tarea: Como última parte del proyecto final, se pide implementar las conexiones entre las distintas partes del microprocesador a través de un bloque estructural, el llamado datapath.

1 - Tabla 1 - Expected Outputs

Cycle	Reset	PC	Instr	(FSM) State	SrcA	SrcB	ALUResult	Zero	Control Word	31	0	20	slt 0064202A	10	0C	07	-05	0	0x0840
1	1	00	0	0	00	04	04	0	0x5010	32	0	20	slt 0064202A	0	0C	07	-05	0	0x5010
2	0	04	addi 20020005	1	00	05	05	0	0x0030	33	0	24	beq 10800001	1	00	00	FF	1	0x0030
3	0	04	addi 20020005	9	00	05	05	0	0x0420	34	0	24	beq 10800001	8	00	00	FF	1	0x0605
4	0	04	addi 20020005	10	00	05	05	0	0x0800	35	0	24	beq 10800001	0	00	00	FF	1	0x5010
5	0	04	addi 20020005	0	00	05	05	0	0x5010	36	0	2C	slt 00E2202A	1	03	05	FF	0	0x0030
6	0	08	addi 2003000C	1	00	0C	0C	0	0x0030	37	0	2C	slt 00E2202A	9	03	05	FF	0	0x0402
7	0	08	addi 2003000C	9	00	0C	0C	0	0x0420	38	0	2C	slt 00E2202A	10	03	05	FF	0	0x0840
8	0	08	addi 2003000C	10	00	0C	0C	0	0x0800	39	0	2C	slt 00E2202A	0	03	05	FF	0	0x5010
9	0	08	addi 2003000C	0	00	0C	0C	0	0x5010	40	0	30	add 00853820	1	-01	0B	10	0	0x0030
10	0	0C	addi 2067FF7	1	0C	-09	03	0	0x0030	41	0	30	add 00853820	9	-01	0B	10	0	0x0402
11	0	0C	addi 2067FF7	9	0C	-09	03	0	0x0420	42	0	30	add 00853820	10	-01	0B	10	0	0x0840
12	0	0C	addi 2067FF7	10	0C	-09	03	0	0x0800	43	0	30	add 00853820	0	-01	0B	10	0	0x5010
13	0	0C	addi 2067FF7	0	0C	-09	03	0	0x5010	44	0	34	sub 00E23822	1	0A	05	05	0	0x0030
14	0	10	or 00E22025	1	03	05	07	0	0x0030	45	0	34	sub 00E23822	9	0A	05	05	0	0x0402
15	0	10	or 00E22025	6	03	05	07	0	0x0402	46	0	34	sub 00E23822	10	0A	05	05	0	0x0840
16	0	10	or 00E22025	7	03	05	07	0	0x0840	47	0	34	sub 00E23822	0	0A	05	05	0	0x5010
17	0	10	or 00E22025	0	03	05	07	0	0x5010	48	0	38	sw AC670044	1	44	0C	50	0	0x0030
18	0	14	and 00642824	1	0C	07	04	0	0x0030	49	0	38	sw AC670044	2	44	0C	50	0	0x0420
19	0	14	and 00642824	6	0C	07	04	0	0x0402	50	0	38	sw AC670044	5	44	0C	50	0	0x2100
20	0	14	and 00642824	7	0C	07	04	0	0x0840	51	0	38	sw AC670044	0	44	0C	50	0	0x5010
21	0	14	and 00642824	0	0C	07	04	0	0x5010	52	0	3C	lw 8C020050	1	50	00	50	0	0x0030
22	0	18	add 00A42820	1	04	07	0B	0	0x0030	53	0	3C	lw 8C020050	2	50	00	50	0	0x0420
23	0	18	add 00A42820	6	04	07	0B	0	0x0402	54	0	3C	lw 8C020050	3	50	00	50	0	0x0100
24	0	18	add 00A42820	7	04	07	0B	0	0x0840	55	0	3C	lw 8C020050	4	50	00	50	0	0x0880
25	0	18	add 00A42820	0	04	07	0B	0	0x5010	56	0	3C	lw 8C020050	0	50	00	50	0	0x5010
26	0	1C	beq 10A7000A	1	0B	03	09	0	0x0030	57	0	40	j 08000011	1	44	00	44	0	0x0030
27	0	1C	beq 10A7000A	8	0B	03	09	0	0x0605	58	0	40	j 08000011	11	44	00	44	0	0x4008
28	0	1C	beq 10A7000A	0	0B	03	09	0	0x5010	59	0	40	j 08000011	0	44	00	44	0	0x5010
29	0	20	slt 0064202A	1	0C	07	-05	0	0x0030	60	0	44	sw AC020054	1	54	00	54	0	0x0030
30	0	20	slt 0064202A	9	0C	07	-05	0	0x0402	61	0	44	sw AC020054	2	54	00	54	0	0x0420
										62	0	44	sw AC020054	5	54	00	54	0	0x2100

(Nota: Esta tabla y las demás se encuentran en sus respectivas carpetas según el laboratorio al que pertenecen)

2 - Structural Verilog Datapath:

Se implementó el diagrama del MIPS Multicycle que se nos facilitó en el laboratorio 8. Este módulo contiene las conexiones entre las diferentes partes del procesador y se encarga de gestionar su flujo.

Lo primero es proporcionarle al control unit las señales que necesita decodificar para asignar las señales. Adicionalmente, generamos la condición de reset para inicializar el pc en 0.

```
// Setting codes for control unit
assign op = instr[31:26];
assign funct = instr[5:0];

// "Activate" program when reset is asserted
always @ (*) begin
    if (reset) pc <= 0;
end
```

Luego, durante el posedge del clock signal, refrescamos y asignamos las respectivas para el siguiente ciclo


```

//Saving ALU output
always @ (posedge clk) begin
    ·aluout <= alurestult;
end

//Saving operands from register
always @ (posedge clk) begin
    ·a <= rd1;
    ·writedata <= rd2;
end

//Setting Instr and Data. Always on posedge
always @ (posedge clk) begin
    ·if(irwrite) instr <= readdata;
    ·data <= readdata;
end

//Going to next instruction
always @ (posedge clk)begin
    ·if(pcen) pc <= pcnext;
end

```

Debemos encargarnos de extender los 16 últimos bits de la instrucción para tenerlos hábiles si la instrucción así lo requiere. Algunas instrucciones requieren también que este pase por el módulo sl2.

```

//Adjusting some wires
·signext    se(instr[15:0], signimm);

·s12        inmsl2(signimm, signimmsh);

```

A continuación llamamos al regfile para gestionar nuestra data memory. Este módulo almacena valores y los sobrescribe si la instrucción así lo amerita. También tenemos un mux de 5 (log2 de 32, puesto a que representan posiciones en memoria) para hacer fetch de los operandos. Luego, tenemos un mux que se encarga de hacer writeback para algunas operaciones del ALU.

```

//Regfile logic
·regfile    regf(clk, regwrite, instr[25:21], instr[20:16], writereg, wd3, rd1, rd2);

·mux2 #(5)  RegDstMux(instr[20:16], instr[15:11], regdst, writereg);

·mux2 #(32) WD3Mux(aluout, data, memtoreg, wd3);

```

En relación a nuestro ALU, requerimos de dos multiplexores de 32 bits. El primero para filtrar si el primer operando será el operando que se solicita en la instrucción o el pc (en este último caso, se efectúa un $pc + 4$). El segundo mux hace lo propio con el segundo

operando, que esta vez puede ser el operando b, un 4 decimal, para sumarlo al pc y continuar leyendo el .dat o cualquiera de las dos señales extendidas, ya sea la sign extend o la sign extend shifted by 2. Y, por último, claramente debemos llamar al ALU per se.

```
//ALU Logic
mux2 #(32) SrcAmux(pc,a,alusrca,srca);

mux4 #(32) SrcBmux(writedata, 32'b100, signimm, signimmsh, alusrcb, srcb);

alu      alu(srca,srcb,alucontrol,alurestult,zero);
```

Finalmente, tenemos la lógica del próximo pc. El primer mux nos dirá si el pc next será igual a pc+4, pc+4+branch o un jump que se concatena en base a los primeros 4 bits del pc actual, los 25 bits de un immediate en J-instructions y 2 bits de 00 para que el valor sea word-aligned. También tenemos otro multiplexor que maneja la lógica del next address.

```
//NextPC Logic
mux3 #(32) Nextmux(alurestult, aluout, {pc[31:28], {instr[25:0], 2'b00} }, pcsrc, pcnext);

mux2 #(32) PCadrMux(pc,aluout,iord,adr);
```

Recordar el diagrama que se usó para la implementación:


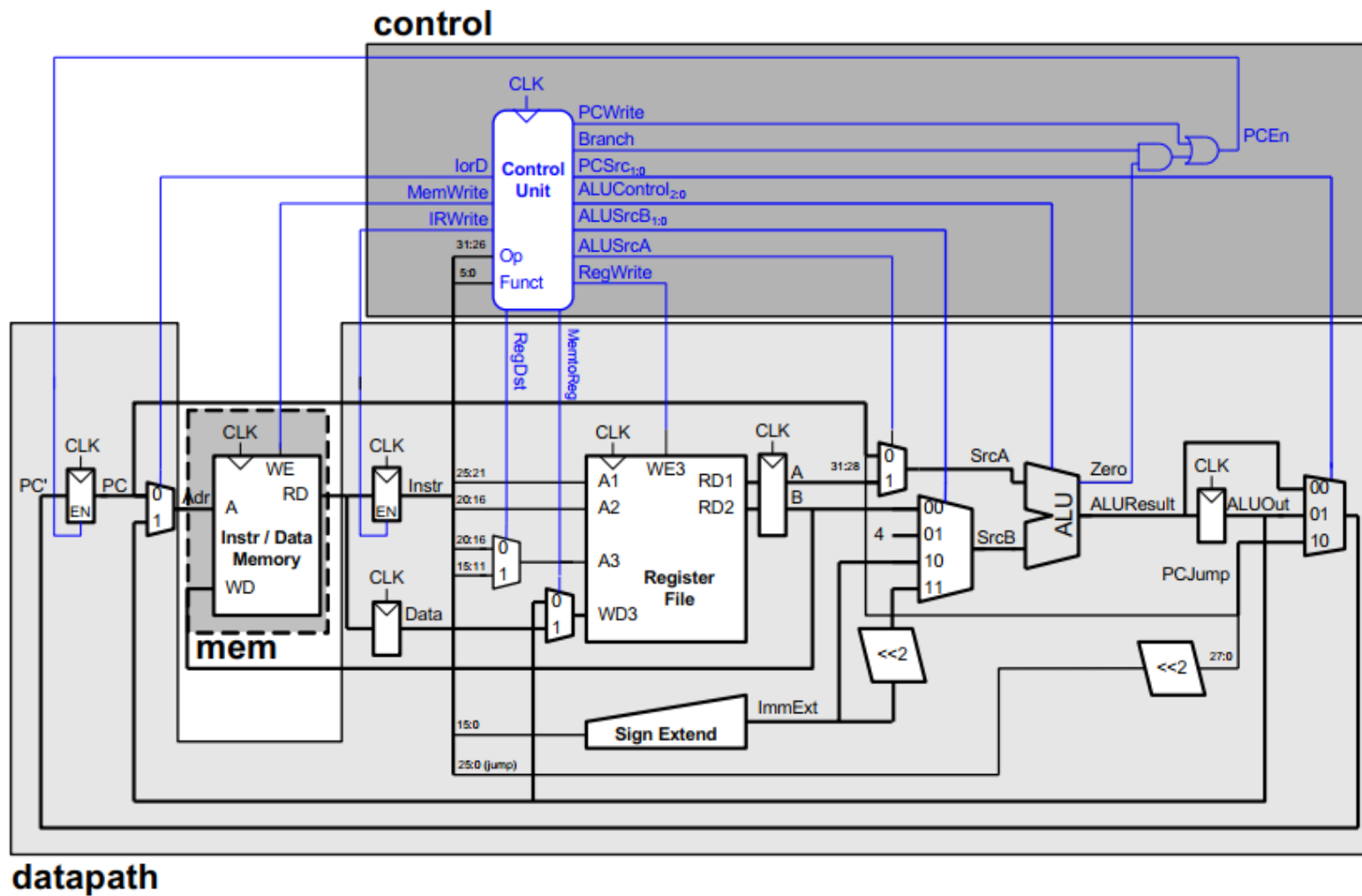


Figure 1. Multicycle Processor

3 - Simulación del programa:

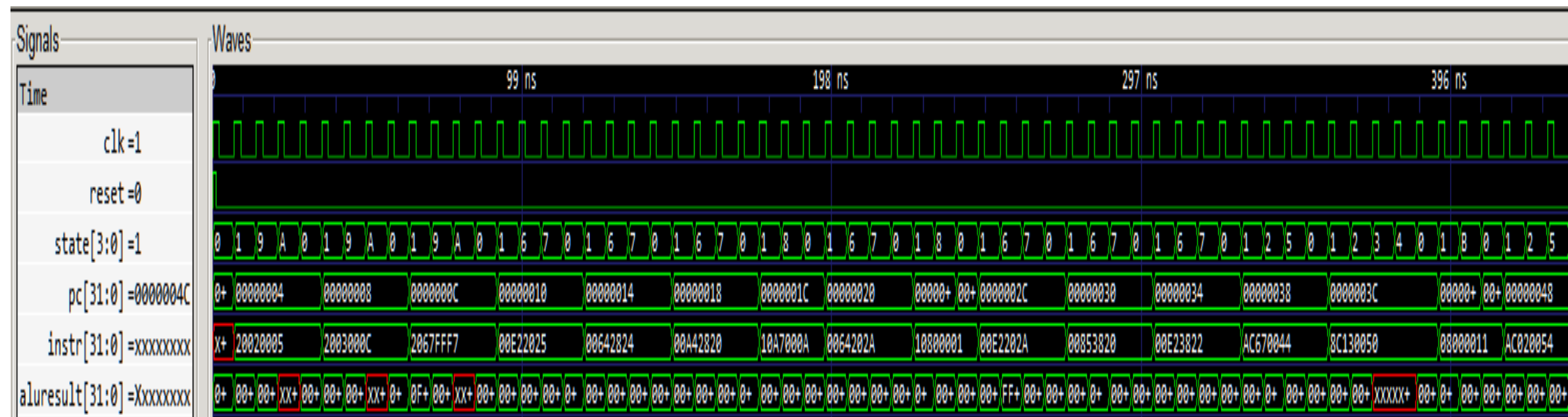Como podemos observar, la lectura de instrucciones, lógica de pc, salida de aluresult y la transición de estados es la correcta.



Para esta simulación, se realizó el siguiente testbench:

```

`timescale 1ns/1ns
module testbench;
    reg clk;
    reg reset;

    wire [31:0] writedata, dataadr;
    wire        memwrite;

    top dut(clk, reset, writedata, dataadr, memwrite);

    initial
    begin
        reset <= 1; #1; reset <= 0;
    end

    always
    begin
        clk <= 1; #2; clk <= 0; #5;
    end

    always @ (negedge clk)
    begin
        if (dataadr === 32'h4C & writedata===5) begin
            $display("Simulation succeeded");
            $stop;
        end
    end

    initial begin
        $dumpfile("mips.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule

```

Con esto, damos por concluido el laboratorio 9 y, consecuentemente, el proyecto solicitado.

Bibliografía

- Harris, D. & Harris, S. (2012). Digital Design and Computer Architecture. 2nd Edition. San Francisco, Morgan Kaufmann.